Projekt Ampel: vom Plan zur Platine

Stand: Oktober 2026 · Version 23.149

Kurz: Ein Projekt in drei Schritten: Plan im SchaltLab, Aufbau im LochLab, Messen und Löten. Taktgeber ist eine astabile Kippstufe mit dem NE555.

1. Die Aufgabe

Eine einfache **Ampel** soll nacheinander **rot, grün, gelb** leuchten und dann wieder von vorn beginnen. Ein Taktgeber gibt die Schritte vor, ein Zähler schaltet die LEDs weiter.

Du gehst vor wie in der Praxis: **1. Plan** (Stromlaufplan im SchaltLab), **2. Berechnen**, **3. Aufbau** auf Lochraster im LochLab, **4. Testen** in der Simulation, **5. Löten** mit der Lötanleitung und **6. Messen** mit dem Messprotokoll.

> **Merke:** Die Schaltung besteht aus zwei ICs: Der **NE555** arbeitet als **astabile Kippstufe** (sie kippt von allein dauernd zwischen „an“ und „aus“) und der **CD4017** ist ein Dezimalzähler mit zehn Ausgängen.

2. Wie funktioniert der Taktgeber (astabile Kippstufe)?

Im 555 lädt sich der Kondensator C über R1 und R2 auf. Erreicht seine Spannung zwei Drittel der Betriebsspannung, schaltet der Ausgang aus und der Kondensator entlädt sich über R2. Bei einem Drittel schaltet der Ausgang wieder ein. So entsteht ein Rechtecksignal.

Größe	Formel
Zeit „high“	$t_H = 0{,}693 \cdot (R1 + R2) \cdot C$
Zeit „low“	$t_L = 0{,}693 \cdot R2 \cdot C$
Periodendauer	$T = t_H + t_L = 0{,}693 \cdot (R1 + 2 \cdot R2) \cdot C$
Frequenz	$f = 1 / T \approx 1{,}44 / ((R1 + 2 \cdot R2) \cdot C)$

Mit R1 = 10 kΩ, R2 = 68 kΩ und C = 10 µF ergibt das T ≈ 1,01 s, also etwa **1 Takt pro Sekunde**. Jede Ampelphase dauert einen Takt.

3. Wie funktioniert der Zähler (CD4017)?

Bei jeder steigenden Flanke am Eingang **CLK** (Pin 14) springt im CD4017 ein Ausgang weiter: erst **Q0** (Pin 3), dann Q1 (Pin 2), Q2 (Pin 4), Q3 (Pin 7) und so weiter. Immer nur ein Ausgang führt „high“.

Pin	Name	Anschluss in der Ampel
16	VDD	Plus
8	VSS	Masse

14	CLK	Ausgang des 555 (Pin 3)
13	ENA (Clock Enable)	Masse, sonst zählt er nicht
15	RST (Reset)	Q3 (Pin 7): setzt den Zähler zurück
3	Q0	rote LED
2	Q1	grüne LED
4	Q2	gelbe LED

Wird Q3 high, setzt es sofort den Zähler zurück auf Q0. Der Zähler läuft also nur durch Q0, Q1, Q2: **drei Phasen**. Jeder Ausgang speist über 470 Ω eine LED.

4. Teil 1: Plan im SchaltLab

Verdrahte den Stromlaufplan. Die Bauteile liegen schon, nur die Leitungen fehlen. „Lösung prüfen“ zeigt dir, was noch fehlt.

Starte danach die Simulation und beobachte: Die LEDs leuchten nacheinander. Miss mit dem Multimeter die Spannung am 555-Ausgang (Pin 3): sie wechselt zwischen etwa 0 V und gut 7 V.

Mit dem **Messprotokoll** (Menü) hältst du Sollwerte und Messwerte fest.

5. Teil 2: Aufbau im LochLab

Wenn der Plan stimmt, führt dich die Aufgabenkarte mit „Weiter: im LochLab aufbauen“ zur Platine. Dort liegen die Bauteile schon. Die ICs sitzen in Sockeln (Kerbe nach links).

1. Plane Plus- und Masseschiene (oben und unten).
2. Verbinde mit Lötbahnen (`.`), Drahtbrücken (W) dort, wo sich Leitungen kreuzen würden.
3. Prüfe mit **Layout prüfen**, dann mit „Lösung prüfen“.
4. Schalte auf **Sim** (Taste `Eingabe`): Die LEDs laufen rot, grün, gelb.

Danach: **Lötanleitung** drucken und die Schaltung wirklich aufbauen (siehe Lernheft „Löten“). Typische Fehler: Lötbrücken zwischen den engen IC-Pins, ein vergessener Masse-Anschluss an Pin 8 oder Pin 13 des CD4017.

6. Teil 3: Ändern und erweitern

- **Andere Phasendauer:** Ändere R2 oder C im Plan und miss die neue Periodendauer.
- **Fußgängerampel:** Nur zwei LEDs (rot, grün) mit Q0 und Q1 und Reset über Q2.
- **Mehr Phasen:** Reset über Q4 und eine zweite rote LED an Q3 (Rot-Gelb-Phase mit Dioden-ODER).

7. Arbeitsblatt: Projekt Ampel

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 9

1. Berechne mit R1 = 10 kΩ, R2 = 68 kΩ und C = 10 µF die Zeiten t_H, t_L, die Periodendauer T und die Frequenz des Taktgebers.

2. Wie lange leuchtet jede Ampelphase? Wie lange dauert ein ganzer Durchlauf (rot, grün, gelb)?

3. Du möchtest etwa 2 s je Phase erreichen (R1 = 10 kΩ, C = 10 µF). Welchen Wert braucht R2 rechnerisch? Welchen E12-Wert nimmst du?

4. Welche Aufgabe hat Pin 13 (ENA) des CD4017? Was passiert, wenn man ihn offen lässt?

5. Warum steht der Zähler nicht auf Q3, sondern springt nach Q2 wieder auf Q0?

6. Berechne den LED-Strom bei 9 V, einer LED mit 2 V und 470 Ω. Welche Leistung nimmt der Vorwiderstand auf?

7. Nenne die Pins des NE555, die in dieser Schaltung an Plus liegen, an Masse liegen und die über R2 und C verbunden sind.

8. Du baust die Schaltung auf Lochraster. Nenne drei Dinge, auf die du beim Einbau der ICs achtest.

9. Beschreibe, wie du mit dem Multimeter prüfst, ob der Taktgeber arbeitet. Welche Spannungen erwartest du am Ausgang (Pin 3)?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.