Tonfunk Lab – Hinweise für Ausbilder

Stand: Oktober 2026 · Version 6.116

> **Kurz:** Azubis bearbeiten Aufgaben selbstständig, das Programm prüft die Lösung. Im **Lehrer-Bereich** verteilst du Aufgaben per Link, prüfst Abgaben und siehst eine Auswertung. Das Passwort für den Lehrer-Bereich und das automatische Layout kennst nur du. Gib es nicht weiter.

1. Vorbereitung

- Azubis öffnen **tonikaczor.github.io/lochlab**, geben das Zugangspasswort und ihren Namen ein (siehe Anleitung für Azubis).
- Das Zugangspasswort ist ein anderes als das Ausbilder-Passwort. Es schützt nur die Seite vor fremden Aufrufen.
- Nach dem ersten Laden läuft alles offline. Neue Versionen erscheinen beim nächsten Öffnen mit Internet.

2. Aufgabe verteilen

1. Im Programm (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab, DigiLab, MessLab oder HausLab): Menü → **Lehrer-Bereich** → Ausbilder-Passwort.
2. Aufgabe wählen → `Aufgabe als Link teilen`. Der Link öffnet die Aufgabe mit Startschaltung (und Startprogramm im Arduino-Lab) direkt bei den Azubis.
3. Den Link in euer Kursmedium stellen (Teams, E-Mail, QR-Code).
4. Mit `Musterlösung öffnen` siehst du die Lösung, mit `Startschaltung öffnen` den Ausgangszustand.

3. Abgaben prüfen

1. Azubi schickt den **Teilen-Link** (Menü → Teilen).
2. Lehrer-Bereich → Namen eintragen, Link in „Link oder Text“ einfügen → `Prüfen`.
3. Du siehst die Prüfpunkte (✓/✗) und die Prozentzahl, ohne die Abgabe zu öffnen. Mit `In Auswertung speichern` landet das Ergebnis in der Liste.
4. `Als Tabelle kopieren` liefert Name, Aufgabe, Ergebnis und Zeit zum Einfügen in Excel. `Liste leeren` löscht die Auswertung auf diesem Gerät.

Fehlersuche-Aufgaben werden direkt in der App beantwortet und lassen sich nicht per Link abgeben. Die Auswertung bleibt auf dem Gerät, auf dem du sie speicherst.

Auswertung aller Labs (auswertung.html)

1. Azubi: Menü → `Ergebnis senden` → Code kopieren und dir schicken (Teams, Mail, Zettel). Der Code beginnt mit `TFL1.` und enthält nur Name, Aufgaben-Kürzel und Prozentzahlen aus allen Labs auf dem Gerät.

2. Du: **auswertung.html** öffnen (Passwort wie im Lehrer-Bereich), alle Codes einfügen (auch viele auf einmal) → Hinzufügen.
3. Die Tabelle zeigt je Azubi und Aufgabe die beste Prozentzahl (grün 100 %, gelb teilweise), unten die Zahl der Azubis, die jede Aufgabe geschafft haben. Filter nach Lab, CSV herunterladen für Excel, Drucken für die Akte.

Aufgaben per QR-Code verteilen und Abgaben scannen

1. In **auswertung.html** unter „Aufgaben als QR-Code verteilen" die Aufgaben ankreuzen → QR-Blatt drucken. Jede Aufgabe bekommt einen QR-Code mit direktem Link ins passende Lab.
2. Azubi scannt mit der iPad-Kamera, die Aufgabe öffnet sich (beim ersten Mal Passwort und Name).
3. Nach **Lösung prüfen** tippt der Azubi auf Abgeben. Es erscheint ein QR-Code mit Name, Aufgabe und Prozentzahl.
4. Du: in auswertung.html Kamera starten und den QR-Code des Azubis scannen. Ein Piepton bestätigt, das Ergebnis steht sofort in der Tabelle.

Tipp-Stufen und Messprotokoll

- **Tipp-Stufen:** Der Knopf „Tipp" in jeder Aufgabe gibt drei Stufen: 1 allgemeiner Hinweis, 2 konkreter Hinweis (erster offener Prüfpunkt bzw. Bauteiltyp des Fehlers), 3 Musterlösung (bei Fehlersuche: das defekte Bauteil). Die höchste benutzte Stufe wird mit der Abgabe übertragen und in **auswertung.html** als kleine Hochzahl an der Prozentzahl gezeigt (Spalte „Tipps" = Summe).
- **Messprotokoll:** Menü → Messprotokoll (SchaltLab, SimLab, Arduino-Lab, Pi-Lab). Der Azubi trägt Messpunkt und berechneten Sollwert ein, misst mit dem Multimeter, übernimmt den Wert mit „↓ Messwert" und bekommt Abweichung und Bewertung (Toleranz ±2, 5, 10 oder 20 %). „Drucken" erzeugt ein Protokoll mit Name, Datum, Schaltung, Aufgabe und Unterschriftenfeldern.

Die gesammelten Ergebnisse liegen nur auf dem Gerät, auf dem du die Seite benutzt. Ein neuer Code desselben Namens aktualisiert dessen Ergebnisse.

4. Eigene Fehlersuche bauen (SimLab)

Hinweis Schutzleiter: Die Beispiele und Musterlösungen im SimLab sind mit PE (grün-gelbe Ader) verdrahtet. Zwölf Haus-Aufgaben (aus, reihe, parallel, wechsel, kreuz, impuls, schutz, schuetz, selbst, zl, oe, mo) prüfen den PE-Anschluss der Geräte. Für eine Fehlersuche „fehlender Schutzleiter" die PE-Ader weglassen und den Körperschluss im Bedienfeld einschalten.

Im Lehrer-Zustand zeigt jedes angetippte Bauteil unter den Eigenschaften „Fehler (Lehrer)": *unterbrochen* oder *Kurzschluss*. So baust du eine Schaltung mit verstecktem Fehler und verteilst sie über „Teilen". Azubis sehen den Fehler nicht.

5. Layout automatisch erzeugen

Menü → **Layout automatisch erzeugen** (Ausbilder-Passwort) macht aus einem Stromlaufplan einen Vorschlag für die Lochrasterplatine (LochLab), auch mit Arduino (zwei Stiftleisten), Raspberry Pi (2×20-Stiftleiste der GPIO-Schnittstelle), Schaltern, Lampen und Sensoren. In der LochLab-Simulation läuft dabei auch das Programm: Der Uno und der Pi liefern Spannung, die Sensoren haben Regler, die Konsole zeigt die Ausgabe. Das Ergebnis ist ein **Vorschlag**: Pinbelegung von Transistoren und ICs sowie die Reihenfolge der Sensoranschlüsse vor dem Löten mit dem Datenblatt vergleichen.

6. Aufgabenübersicht

Insgesamt 216 Aufgaben mit automatischer Prüfung. Niveau: ● einfach bis ●●●● anspruchsvoll.

LochLab (21 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Aufbau	Spannungsteiler aufbauen	●○○○
Aufbau	LED mit Vorwiderstand und Schalter	●○○○
Aufbau	Lampen in Reihe und parallel	●●○○
Aufbau	Transistor als Schalter	●●○○
Aufbau	Dämmerungsschalter mit Fotowiderstand	●●○○
Aufbau	Relais mit Transistor und Freilaufdiode	●●●○
Aufbau	Brückengleichrichter mit Glättung	●●●○
Aufbau	555-Blinker aufbauen	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: LED an Pin 13	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: LED an GPIO17	●●○○
Arduino und Pi	Raspberry Pi: Temperatursensor am I^2C-Bus	●●●○
Arduino und Pi	Arduino: Einparkhilfe verdrahten	●●●○
Aufbau	MOSFET als Schalter aufbauen	●●○○
Aufbau	Duo-LED verdrahten	●○○○
Projekt Ampel	Ampel aufbauen (Taktgeber und Zähler)	●●●○
Projekt Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter aufbauen (Relais und Lampe)	●●●○
Projekt Netzteil	Netzteil 5 V aufbauen (Brücke, Elko, Regler)	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: eine Lötbrücke	●●○○

Fehlersuche	Fehlersuche: eine Leitung fehlt	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Netzteil ohne Spannung	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Uno-Schaltung antwortet nicht	●●●○

SchaltLab (38 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Spannungsteiler für 6 V	●○○○
Grundlagen	Vorwiderstand für die LED	●○○○
Transistoren	Transistor als Schalter	●●○○
Filter und Gleichrichter	Tiefpass mit 1 kHz Grenzfrequenz	●●●○
Filter und Gleichrichter	Netzteil: Einweggleichrichter	●●●○
Fehlersuche	Transistorschalter: die LED bleibt aus	●●○○
Fehlersuche	Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○
Grundlagen	Reihenschaltung: 6 mA fließen	●○○○
Grundlagen	Parallelschaltung: 20 mA	●○○○
Grundlagen	Belasteter Spannungsteiler: 3 V an der Last	●●○○
Halbleiter	Z-Diode stabilisiert 5,1 V	●●○○
Filter und Gleichrichter	RC-Glied: Zeitkonstante 1 ms	●●○○
Aufbau nach Plan	Brückengleichrichter verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	555-Blinker verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Dämmerungsschalter verdrahten	●●○○
Aufbau nach Plan	Relais mit Transistor verdrahten	●●●○
Aufbau nach Plan	Komparator mit Operationsverstärker	●●●○
Aufbau nach Plan	Festspannung 5 V mit Regler 7805	●●○○
Projekt: Ampel	Ampel: Taktgeber und Zähler verdrahten	●●●○
Projekt: Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter mit Relais verdrahten	●●●○
Projekt: Netzteil	Netzteil 5 V verdrahten	●●●○
Zufallsaufgaben	Zufall: Vorwiderstand für die LED	●○○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Spannungsteiler	●●○○
Zufallsaufgaben	Zufall: Reihenschaltung, Strom einstellen	●●○○

Zufallsaufgaben	Zufall: RC-Glied, Zeitkonstante	●●○○
Tagesaufgabe	Tagesaufgabe: jeden Tag neue Zahlen	●●○○
Duell	Duell: gleiche Aufgabe, schnellste Zeit	●●○○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt falsche Spannung	●○○○
Fehlersuche	Z-Diode stabilisiert nicht	●●○○
Fehlersuche	Tiefpass filtert nicht	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 1: Die Notleuchte bleibt dunkel	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 2: Ein kurzer Blitz und dann nichts	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 3: Am Ausgang liegt zu viel Spannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 4: Schalter an, LED aus	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 5: Die Stabilisierung liefert 0 Volt	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 6: Das Netzteil liefert keine Gleichspannung	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 7: Der Tiefpass filtert nichts	●●○○
Schaltungs-Detektiv	Fall 8: Die Hoflampe leuchtet immer	●●○○

SimLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Ausschaltung	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter in Reihe (UND)	●○○○
Grundlagen	Zwei Schalter parallel (ODER)	●○○○
Hausinstallation	Wechselschaltung	●●○○
Hausinstallation	Kreuzschaltung (drei Orte)	●●●○
Hausinstallation	Treppenhaus mit Stromstoßschalter	●●●○
Hausinstallation	Kurzschluss und Sicherungsautomat	●●○○
Hausinstallation	Steckdose mit FI-Schutzschalter	●●●○
Hausinstallation	Schütz-Steuerung	●●●○
Hausinstallation	Selbsthaltung (Start und Stopp)	●●●●
Fehlersuche	Wechselschaltung: Lampe bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Heizlüfter: der Automat fliegt sofort	●●○○
Fehlersuche	Schütz zieht nicht an	●●●○

Fehlersuche	Treppenhaus: Licht geht nicht	●●●○
Fehlersuche	Spannungsteiler zeigt 9 V	●○○○
Grundlagen	Zwei Lampen getrennt schalten	●○○○
Grundlagen	Öffner-Taster (Ruhestromkreis)	●○○○
Drehstrom	Drehstrommotor schützen schalten	●●●●
Fehlersuche	Zwei Lampen: eine bleibt dunkel	●●○○
Hausinstallation	Schutzleiter nachrüsten (Lampen)	●●○○
Drehstrom	Schutzleiter nachrüsten (Motor)	●●●○
Leitungen und Messen	Leitung auslegen: Spannungsfall	●●○○
Leitungen und Messen	Automat zur Leitung passend wählen	●●○○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Isolationsfehler finden	●●●○
Leitungen und Messen	Auslösebedingung: Schleifenimpedanz	●●●○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Schutzleiter unterbrochen	●●●○
Leitungen und Messen	Fehlersuche: Neutralleiter unterbrochen	●●●○

DigiLab (28 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundgatter	UND-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	ODER-Gatter verdrahten	●○○○
Grundgatter	NICHT-Gatter: der Umkehrer	●○○○
Grundgatter	NAND aus UND und NICHT	●○○○
Schaltnetze	XOR nur aus NAND-Gattern	●●○○
Schaltnetze	Halbaddierer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Gleichheit (XNOR) bauen	●●○○
Schaltnetze	2:1-Multiplexer verdrahten	●●○○
Schaltnetze	Mehrheit: mindestens zwei von drei	●●●○
Schaltnetze	Volladdierer bauen	●●●○
Speicher und Zähler	SR-Speicher aus NOR verdrahten	●●●○
Speicher und Zähler	Taktteiler mit D-Flipflop	●●●○
Speicher und Zähler	4-Bit-Zähler verdrahten	●●●○

Speicher und Zähler	Schieberegister verdrahten	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Halbaddierer rechnet falsch	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: der Zähler zählt falsch	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Aufwärtszähler	●●○○
Mini-CPU	Programmiere ein Lauflicht	●●●○
Mini-CPU	Programmiere: Eingabe verdoppeln	●●●○
Mini-CPU	Programmiere einen Dekadenzähler (0 bis 9)	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Schranke mit Münzeinwurf	●●●○
Vereinfachen	KV-Diagramm: Funktion mit vier Variablen	●●●○
Vereinfachen	KV mit Don’t-Care: Ziffern 5 bis 9	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Zähler 0 bis 3 mit Freigabe	●●●○
Zustandsautomaten	Zustandsautomat: Folge 101 erkennen	●●●○
Zustandsautomaten	Reset-Eingang: Zähler mit Rücksetzen	●●●○
Mini-CPU	Programmiere ein Unterprogramm (CALL und RET)	●●●○
Mini-CPU	Programmiere ein Blinklicht mit Warte-Unterprogramm	●●●○

MessLab (32 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Multimeter	Spannungen am Teiler messen	●○○○
Multimeter	Strom in der Reihenschaltung	●○○○
Multimeter	Widerstand eines Netzes messen	●●○○
Multimeter	Knotenregel mit drei Strommessungen	●●○○
Leistung und Kennlinien	Leistung der Glühlampe	●●○○
Netzgerät und Generator	Netzgerät für die LED einstellen	●○○○
Netzgerät und Generator	Funktionsgenerator einstellen	●○○○
Oszilloskop	Periodendauer und Frequenz ablesen	●●○○
Oszilloskop	Spitzenwert und Effektivwert	●●○○
Oszilloskop	Gleichrichter: Mittelwert messen	●●●○
Oszilloskop	Zeitkonstante am RC-Glied messen	●●●○
Oszilloskop	Frequenz mit dem Frequenzzähler messen	●●○○

Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der Diode	●●○○
Leistung und Kennlinien	Z-Spannung und Z-Strom messen	●●○○
Messfehler	Das Voltmeter belastet den Teiler	●●●○
Messfehler	Das Multimeter zeigt 0 V	●○○○
Messfehler	Strom messen, aber 0,000 A	●●○○
Messfehler	Strommesser parallel statt in Reihe	●●○○
Messfehler	Voltmeter in Reihe statt parallel	●●○○
Messfehler	Tastkopf ×10 richtig einstellen	●●●○
Netzgerät und Generator	CC: Warum bricht die Spannung ein?	●●○○
Messfehler	Wheatstone-Brücke abgleichen	●●●○
Leistung und Kennlinien	Durchlassspannung der roten LED	●●○○
Multimeter	Messunsicherheit des Multimeters	●●○○
Frequenzgang	Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses	●●●○
Frequenzgang	Grenzfrequenz und Phase des Hochpasses	●●●○
Oszilloskop	Tastkopf kompensieren	●●●○
Logik	Logikanalysator: Zähler erkennen	●●○○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Trittschallfilter mit 100 Hz	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: Widerstandskette	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: die LED bleibt dunkel	●●○○
Fehlersuche	Fehlersuche: Z-Diode-Stabilisierung	●●●○

HausLab (27 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Licht	Ausschaltung: Lampe schalten	●○○○
Steckdosen	Steckdosen in der Küche reihen	●○○○
Verteiler	Verteilerkasten bestücken	●○○○
Licht	Wechselschaltung im Flur	●●●○
Verteiler	Küche: Last auf Stromkreise verteilen	●●○○
Schutz	Altbau: FI nachrüsten	●●○○
Steckdosen	Leitung zu dünn für Steckdosen	●●○○

Fehlersuche	Fehlersuche: Küchenlicht bleibt dunkel	●●●○
Fehlersuche	Fehlersuche: FI löst aus	●●○○
Büro	Büro: Arbeitsplätze auf Stromkreise verteilen	●●●○
Büro	Server auf einem eigenen Stromkreis	●●●○
Leitungen	Abzweigdose im Mittelraum	●●○○
Gesamtaufgabe	Einfamilienhaus komplett installieren	●●●○
Frei gestalten	Dein eigenes Zimmer installieren	●●○○
Drehstrom	Drehstrom: Herd anschließen	●●○○
Drehstrom	Wallbox und Durchlauferhitzer absichern	●●●○
Drehstrom	Phasen gleichmäßig belasten	●●●○
Drehstrom	Körperschluss am Herd: FI vierpolig	●●○○
Geschosse	Treppenhaus: Wechselschaltung über zwei Etagen	●●●○
Geschosse	Obergeschoss anschließen	●●○○
Licht	Kreuzschaltung: Licht von drei Orten	●●●○
Licht	Stromstoßschalter mit zwei Tastern	●●●○
Schutz	Badezimmer: Schutzbereich und FI	●●○○
Hausanschluss	Hauptsicherung auswählen	●●●○
Leitungen	Spannungsfall auf langer Leitung	●●●○
Kundenauftrag	Kundenauftrag: Gartenhaus anschließen	●●●○
Gesamtaufgabe	Haus mit Obergeschoss komplett installieren	●●●○

Arduino-Lab (23 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Serial-Monitor	●○○○
Grundlagen	Wechselblinker	●●○○
Sensoren und Töne	Poti-Schwelle	●●○○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Sensoren und Töne	Kammerton a	●○○○

Sensoren und Töne	Halbe Helligkeit (PWM)	●○○○
Grundlagen	Zählen bis 10	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Der Taster arbeitet verkehrt herum	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○
Mehrere LEDs	Lauflicht	●●○○
Mehrere LEDs	Binärzähler	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Poti dimmt die LED	●●○○
Sensoren und Töne	Sirene	●●○○
Sensoren und Töne	Temperaturwarnung	●●●○
Grundlagen	Würfel	●●●○
Sensoren und Töne	Servo fährt hin und her	●●○○
Fehlersuche im Code	Der Servo rührt sich nicht	●○○○
Fehlersuche im Code	Zählt falsch	●●○○

Pi-Lab (20 Aufgaben)

Bereich	Aufgabe	Niveau
Grundlagen	Dreimal blinken	●○○○
Grundlagen	Taster schaltet die LED	●○○○
Grundlagen	Hallo im Terminal	●○○○
Grundlagen	Ampel	●●○○
Sensoren und Töne	Summer piept	●○○○
Sensoren und Töne	LED pulsiert	●●○○
Sensoren und Töne	Abstandswarner	●●●○
Grundlagen	Tastendrücke zählen	●●●○
Sensoren und Töne	Servo auf 90 Grad	●○○○
Fehlersuche im Code	Die LED bleibt dunkel	●○○○
Fehlersuche im Code	Fehlermeldung lesen	●○○○

Fehlersuche im Code	Ultraschall zerstört den Pi	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Poti über den MCP3008 lesen	●●○○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Dunkelheits-Anzeige	●●●○
Analoge Sensoren (MCP3008)	Temperatur ausgeben	●●●○
Grundlagen	Eigene Klasse: der Blinker	●●●○
I^2C-Sensoren	Temperatur über I^2C lesen	●●●○
I^2C-Sensoren	Dunkelheits-LED über I^2C	●●●○
Fehlersuche im Code	Der I^2C-Sensor antwortet nicht	●●●○
Fehlersuche im Code	Der Wandler antwortet nicht	●●●○

7. Auswertung, Kampagne und Übungen

- **Auswertung** (`auswertung.html` , mit Ausbilder-Passwort): Ergebnis-Codes oder QR-Abgaben einsammeln, Tabelle mit allen Aufgaben und Tipp-Stufen, Gruppendiagramme, CSV für Excel, **Rangliste mit Wochenwertung** (Woche starten, Wochenpreis kopieren, Urkunde drucken), Duell-Rangliste, QR-Blätter zum Verteilen von Aufgaben.
- **Kampagne „Das Abschlussgerät“:** Lernpfad über alle Labs (Menü „Kampagne“, Karte auf der Startseite). Der Fortschritt wird aus den vorhandenen Ergebnissen gelesen. Kapitel schalten nacheinander frei, mit dem Schalter „Alle Kapitel freischalten“ kannst du das aufheben.
- **Trainer:** Einführung zum Mitmachen in jedem Lab (Menü „Trainer“), wird beim ersten Besuch angeboten.
- **Spielerische Übungen:** Abzeichen, Tagesaufgabe, Duell, Escape-Room, Schaltungs-Detektiv, Multimeter mit Fehlbedienung, Lötübung, Oszilloskop-Trainer, Sprachsteuerung (optional) und „Bauteile fühlen“. Sie gehen zum Teil in die Abzeichen und in den Ergebnis-Code ein.
- **DigiLab:** Digitaltechnik mit Wahrheitstabelle, Schaltung aus Tabelle, Zeitdiagramm, Zahlenumrechner und Mini-CPU zum Programmieren (Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal).
- **MessLab:** Werkbank mit sieben Messgeräten (fest unten oder frei verschiebbar). Messaufgaben mit Zahlenfeldern werden gegen den simulierten Wert geprüft, Messfehler-Aufgaben und Fehlersuche trainieren das Fehlersehen. Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.
- **HausLab:** Häuser fertig oder im Rohbau; Aufgaben prüfen die Installation durch Simulation (Lampen leuchten, Steckdosen haben Spannung, kein Automat überlastet, FI löst aus). Lernheft mit Arbeitsblatt, Lösungen nur lokal.

8. Technik und Datenschutz

- Die Programme sind statische Webseiten (GitHub Pages). Es gibt keinen Server mit Benutzerdaten und keine Anmeldung. Schaltungen, Ergebnisse und Namen liegen nur im Speicher des jeweiligen Geräts.
- Teilen-Links enthalten die ganze Schaltung (und im Arduino-Lab das Programm), sonst nichts.

- Geräte ohne aktuelle Version: App schließen und neu öffnen.
- Die Prüfung vergleicht das **Verhalten** der Schaltung in der Simulation, nicht das Aussehen. Mehrere richtige Lösungen sind möglich.